


Alltagsanwendungen mit zwei Schaltern: Anwendung Mikrowelle

Anwendung 1: Mikrowelle



Eine Mikrowelle darf nur angehen, wenn die Tür geschlossen ist (Schalter 1 muss also geschlossen sein) und außerdem der Start-Knopf gedrückt wird (Schalter 2 muss geschlossen sein). So wird verhindert, dass die Mikrowellenstrahlung in den Wohnraum gelangt und dir schaden kann.

 - a) Entwickle für die Anwendung eine Schaltung mit Hilfe einer Simulationssoftware (QR Code). Zeichne dann das zugehörige Schaltbild.



[Link zur Software](#)



[Link zur Wiki-Seite mit Tipps und Lösungen](#)


- b) Baue die Schaltung nun auf.
 c) Fülle die Tabelle rechts mit Hilfe deiner Schaltung aus. „0“ steht in den Spalten S1 und S2 für „Schalter offen“, in der Spalte L für „Lämpchen leuchtet nicht“. „1“ steht in den Spalten S1 und S2 für Schalter geschlossen, in Spalte L für „Lämpchen leuchtet“.
 d) Prüfe mit Hilfe der ausgefüllten Tabelle, ob eure Schaltung die Anforderungen im Text erfüllt und ergänzt den folgenden Text zur Funktion eurer Anwendung.

S1	S2	L
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Ergänze: Die Mikrowelle ist in Betrieb, wenn man den Schalter 1 _____.
 Man bezeichnet diese Art von Schaltung deshalb als _____.


 
4. Schaltungen benennen: Für Schnelle

Lies dir auch die Texte zu den anderen beiden Anwendungen durch. Markiere die Schaltbilder und Namen der Schaltungen rechts jeweils farblich entsprechend der dazu passenden Anwendung links.



Mikrowelle (blau)

Wechsel-Schaltung

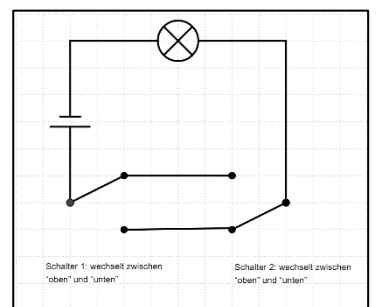 


Und-Schaltung



Klingel mit zwei Schaltern (grün)

Oder-Schaltung

 

Lampe (gelb)